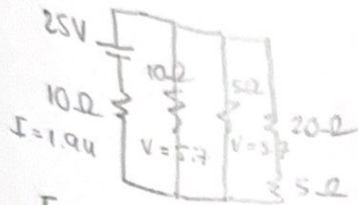


At 8

1) $I = \frac{V}{R}$ $V = RI$



$$R_{eq} = \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{5} + \frac{1}{10} \right)^{-1} = 2.94 \Omega$$

$$R_{eq} = 12.94 \Omega$$

$I = 1.94$

$1.93 \times 2.94 = 5.67 V$

$V_f = 5.7$ $R_f = 4$

$I = \frac{5.67}{25} = 0.229 A$

a) $I = 0.230 A$

b) $V_{ab} = 5.67 V$

2)

$10V - 2(i_1) - (i_1 - i_2) = 0$

$(i_1 - i_2) - 4i_2 - 5(i_2 - i_3) = 0$

$5(i_2 - i_3) - 3i_3 - 6 = 0$

1. $-3i_1 + i_2 = -10$

2. $i_1 - 10i_2 + 5i_3 = 0$

3. $5i_2 - 8i_3 = 6$


$I_1 = 3.21 A$

$I_2 = -0.0637 A$

$I_3 = -0.78 A$

| $P(\Omega)$ | $i(mA)$ |
|-------------|---------|
| 1 | 3312 |
| 2 | 3375 |
| 3 | 637 |
| 4 | 390 |

3)

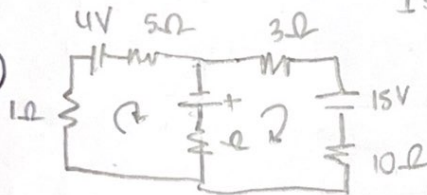

I) $I_1 - 4 - 5i_1 + 6 - (i_1 - 2i_2) = 0$

II) $(i_1 - i_2) - 3i_2 - 15 - 6 - 10i_2 = 0$

$-7I_1 + I_2 = -2$


$I_1 - 14I_2 = 21$

$V = RI$

$I_1 = 0.0721 A$ $I_2 = -1.49 A$

| $I(A)$ | $V(V)$ | $P(W)$ |
|--------|--------|--------|
| 0.0721 | 4 | 0.204 |
| 1.562 | 6 | 9.3726 |
| 1.49 | 15 | 22.35 |

4)

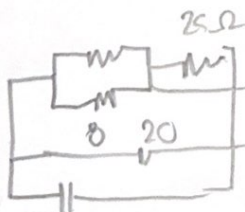

$V = RI$

$V_6 = 24 = V_8$

$V_{68} = 24V$ $R_{68} = 3.428 \Omega$

$I_{68} = \frac{V_{68}}{R_{68}} = 7A = I_{25}$

$$I_{25} = 7A - 2x_{c8} = 20.420 \Omega$$

$$V_{25} = 198.996V = V_{20} \quad R // \varepsilon = 100V$$

$$I_{20} = V/R = 9.9498A$$

$$I_{25} = 7A$$

$$I_{20} = 9.95A$$

$$I_{25} = 7A$$

//