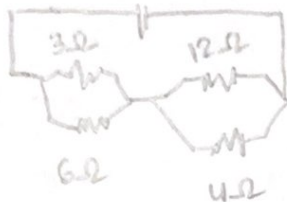



At #7

26.13)



$$R_x = (1/3 + 1/6)^{-1} = 2$$

$$R_y = (1/12 + 1/4)^{-1} = 3$$

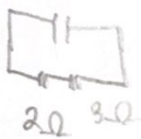

$$V = RI$$

$$I = \frac{60V}{5\Omega} = 12A$$

$$V_x = RI = (2\Omega)(12A) = 24V$$

$$V_y = (3\Omega)(12A) = 36V$$

$$R_{eq} = 5.00\Omega$$

$$I_3 = \frac{V}{R} = \frac{24}{3} = 8A$$

$$I_{12} = \frac{36}{12} = 3$$

$$I_6 = \frac{24}{6} = 4A$$

$$I_4 = \frac{36}{4} = 9$$

R(Ω)	V(V)	I(A)
3	24	8
6	24	4
12	36	3
4	36	9

26.17)

$$V = RI$$

$$I_2 = 6A = I_1$$

$$R_x = 3\Omega$$

$$V_x = R_x I_x = 18V = V_6 \quad \mathcal{E} = 18V$$

$$V_6 = R_6 I_6 \quad I_6 = 18/6 = 3A$$

$$\begin{cases} V_f = 18V \\ I_6 = 3A \end{cases}$$

26.24)



$$1) 10V + 30(I_1 - I_2) = 0$$

$$11) -30(I_1 - I_2) + 20I_2 - 5V = 0$$

$$30I_1 - 30I_2 = -10$$

$$I_1 = -7/12A$$

$$-30I_1 + 50I_2 = 5$$

$$I_2 = -1/4A$$


$$a) = 7/12 - 1/4 = 1/3A$$

$$1/3A = I_{30}$$

$$b) I_{20} = 1/4A \downarrow$$

$$c) 7/12A = I_1 \downarrow$$

26.33)

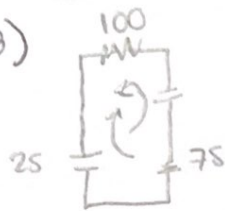


$$25 + 100I_1 + 15 + 75I_1 = 0$$

$$175I_1 = -40$$

$$I_1 = -8/35$$

$$V = 15V - 75 \cdot (8/35) = -2.14V$$

For a) $2.14V$ $a > b$

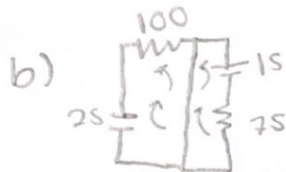

$$I_1 > I_2$$

$$25 + 100I_1 = 0$$

$$15 + 75I_2 = 0$$

$$I_1 = -1/4 \quad I_2 = -1/5$$

$$A = I_1 - I_2 = 1/20A$$

$$V = 15V - 75 \cdot (-1/5) = 0$$

$$A = 0.05A \quad V = 0V$$

haga abajo //